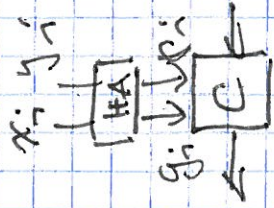


CSMSIA F14 MDE

GENERALIZATION OF g_i, p_i AND c_i SIGNALS




$$g_i = x_i y_i \quad g_i = 1 \text{ if } x_i + y_i = 2 \quad g_i = 0 \text{ OTHERWISE}$$


$$p_i = x_i \oplus y_i \quad p_i = 1 \text{ if } x_i + y_i = 1 \quad p_i = 0 \text{ OTHERWISE}$$

$$c_{i+1} = g_i + p_i c_i$$

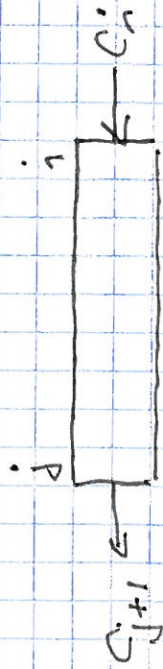CONSIDER A GROUP IN AN ADDER BETWEEN POSITIONS i AND j



2 POSSIBLE CASES:

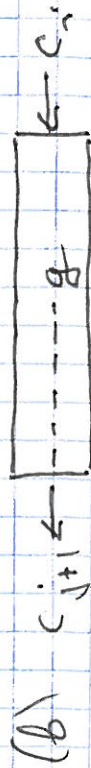

COMBINE (a) AND (b):

$$c_{j+1} = g + p c_i$$

— APPLIES TO ANY GROUP SIZE

GROUP PROPAGATES IN ALL POSITIONS

$$p = p_j p_{j-1} \dots p_{i+1} p_i = 1 \Rightarrow p_k = 1 \quad \forall j \geq k \geq i$$

$$c_{j+1} = p c_i$$

GROUP GENERATES c_{j+1} , INDEPENDENT OF c_i

$$g = g_j + p_j g_{j-1} + p_j p_{j-1} g_{j-2} + \dots + p_j p_{j-1} \dots p_{i+1} g_i$$

$$c_{j+1} = g$$

(a) 110001

001110


\overline{rrrrrr} ALL $p_k = 1$

(b) 011100

100111

\overline{pppppp}

SINGLE-LEVEL CARRY-LOOKAHEAD ADDER!

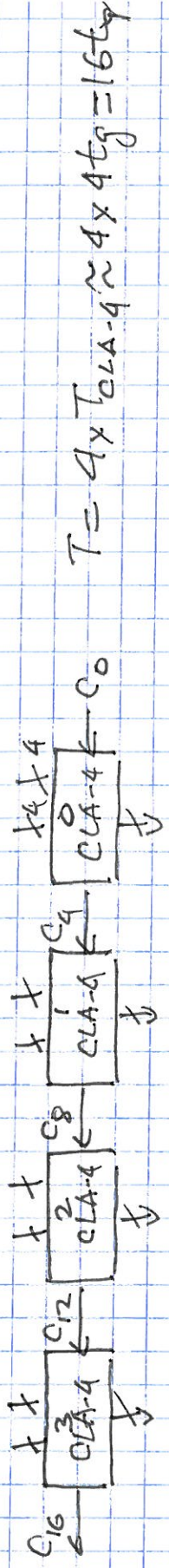

$T = 4 \times T_{CLA-4} \approx 4 \times 4t_g = 16t_g$

STILL DELAY $O(n)$. CAN WE DO BETTER?

YES

$C_8 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$
 $C_{12} = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$

$\begin{cases} G - \text{GROUP GENERATE} \\ P - \text{PROPAGATE} \end{cases}$

$C_{16} = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$

— CORRESPOND TO $CLG-4!$

