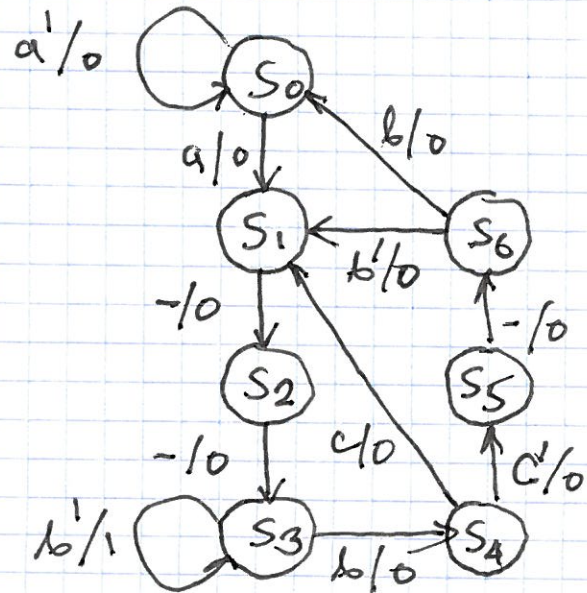


EXAMPLE 11.4 COUNTER AS STATE REGISTER



COUNTING: $S_0 \xrightarrow{a} S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_3 \xrightarrow{b} S_4 \xrightarrow{c'} S_5 \rightarrow S_6$

JUMPING: $S_0 \xrightarrow{a'} S_0$; $S_3 \xrightarrow{b'} S_3$
 $S_4 \xrightarrow{c} S_1$; $S_6 \xrightarrow{b'} S_1$; $S_6 \xrightarrow{b} S_0$

$$CNT = S_0 a + S_1 + S_2 + S_3 b + S_4 c' + S_5$$

$$LD = \overline{CNT}$$

DETERMINE PARALLEL INPUTS (JUMP STATE)

	I_3	I_2	I_1	I_0	IF
$\rightarrow S_0$	0	0	0	0	$S_0 a' + S_6 b = S_0 + S_6 b$ (LD IF a')
$\rightarrow S_1$	0	0	0	1	$S_4 c + S_6 b' = S_4 + S_6 b'$
$\rightarrow S_3$	0	0	1	1	$S_3 b' = S_3$

DURING LOAD

S_1, S_2, S_5, S_7 ARE d.c. I_i

STATE MAP:

	Q_0			
	S_0	S_1	S_3	S_2
Q_2	S_4	S_5	S_7	S_6
	Q_1			

	Q_0			
	0	-	1	-
Q_2	0	-	-	
	Q_1			

$I_1 = Q_0$

	Q_0			
	0	-	1	-
Q_2	1	-	-	b'
	Q_1			

$$I_0 = Q_0 + Q_2 Q_1' + Q_2 b'$$